

D6 : Condensateurs


①

$$i_c = C \cdot \dot{V}_c$$

$$V_c = \frac{1}{C} \int i_c + V_c(0)$$

$$Q = C \cdot V$$

6.2a)


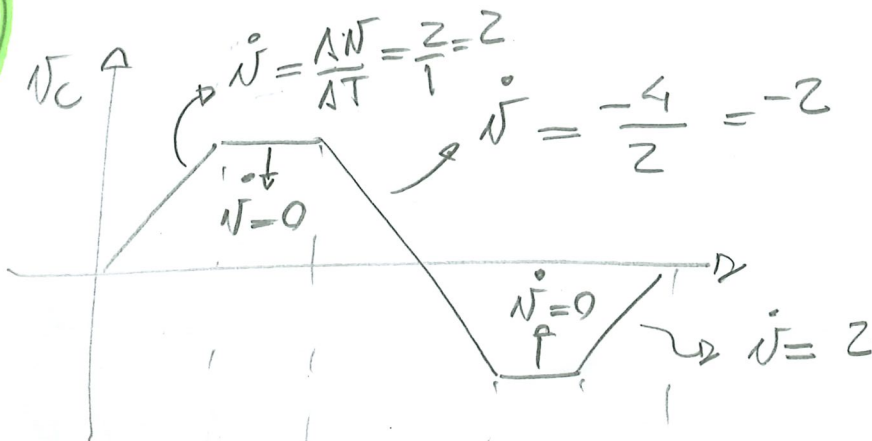


$$i_c = C \cdot \dot{V}_c = 100 \times 10^{-6} \times 2 = 2\mu A$$

$$i_c = C \cdot \dot{V}_c = 100 \times 10^{-6} \times (-2) = -2\mu A$$

~~XXXXXXXXXX~~

6.2c) Rappel :

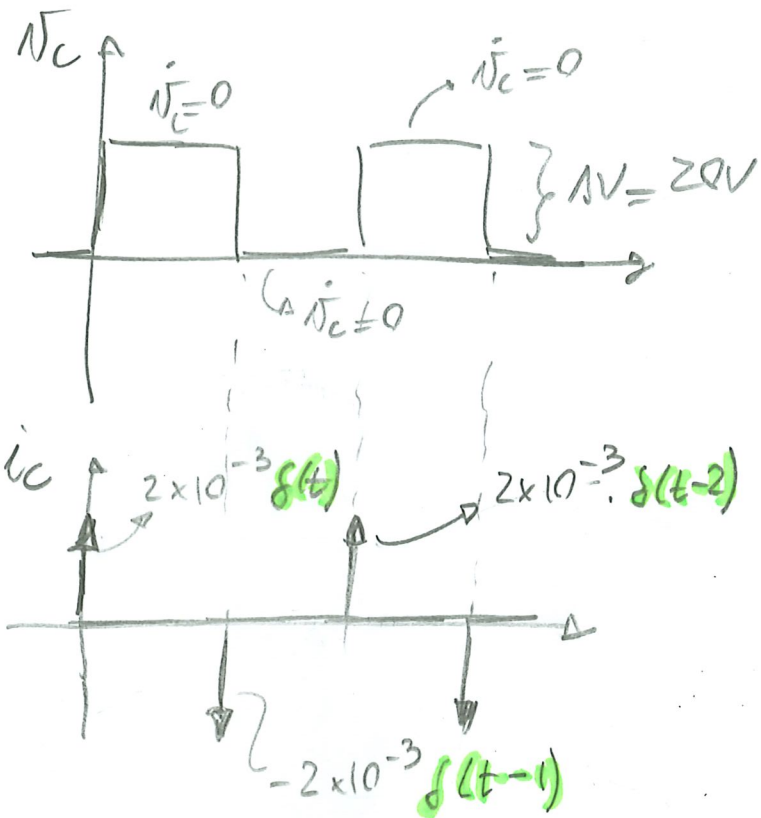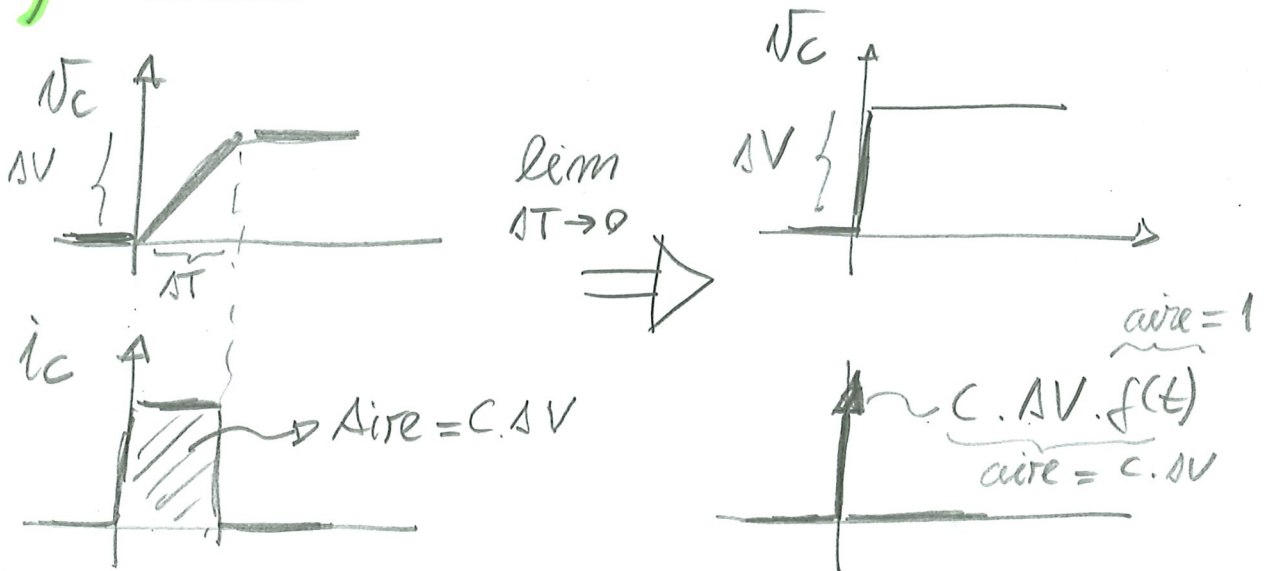

Aire sous le courant :


$$A = C \cdot \Delta V = 100 \times 10^{-6} \cdot 20$$

$$= 2 \times 10^{-3} \text{ A} \times \text{s}$$

6.3b)

Rappel:



(2)

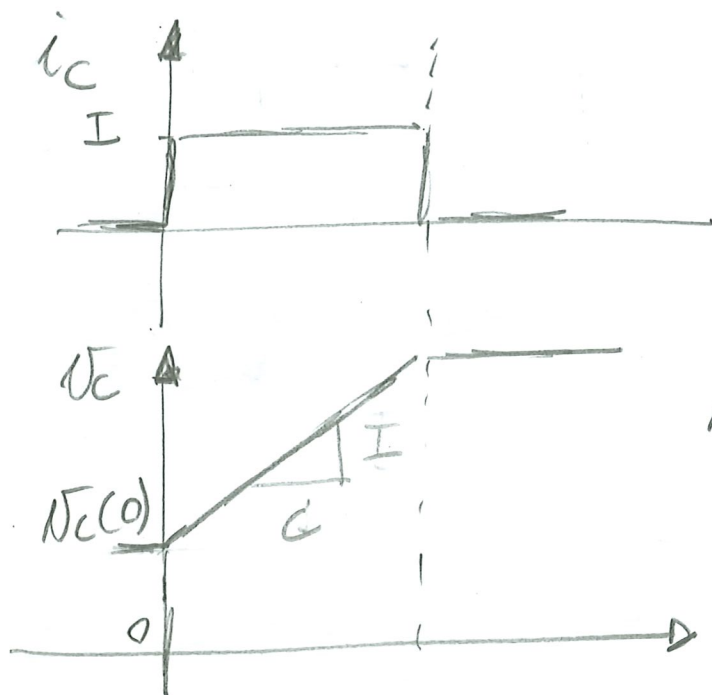

$$v_C = \frac{1}{C} \int_0^t I \, d\tau + v_C(0)$$

$$= \underbrace{\left(\frac{I}{C} \right)}_{\text{Pente } v_C} \cdot t + v_C(0)$$

$$\text{Pente } v_C = \frac{I}{C}$$

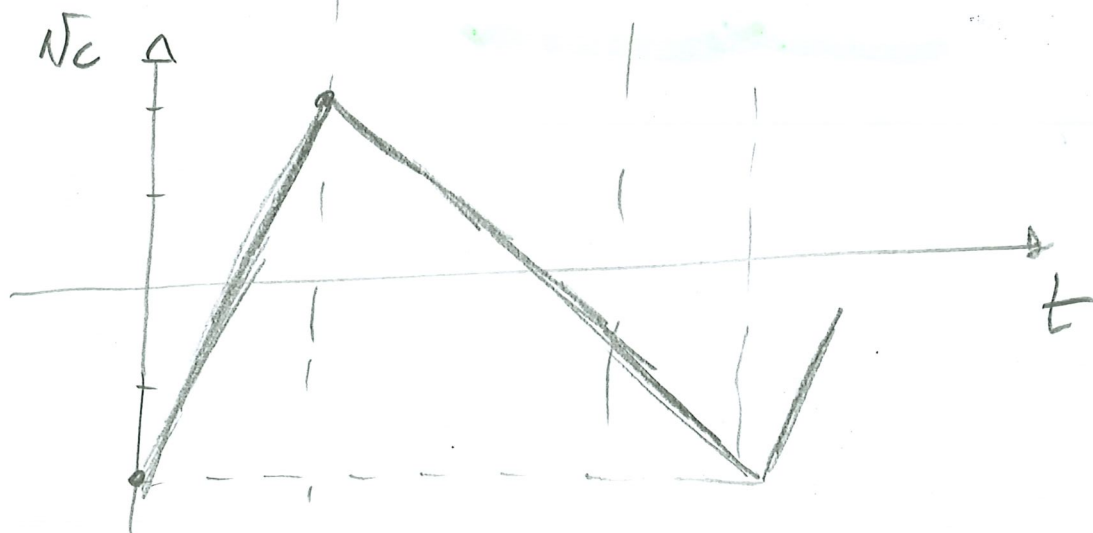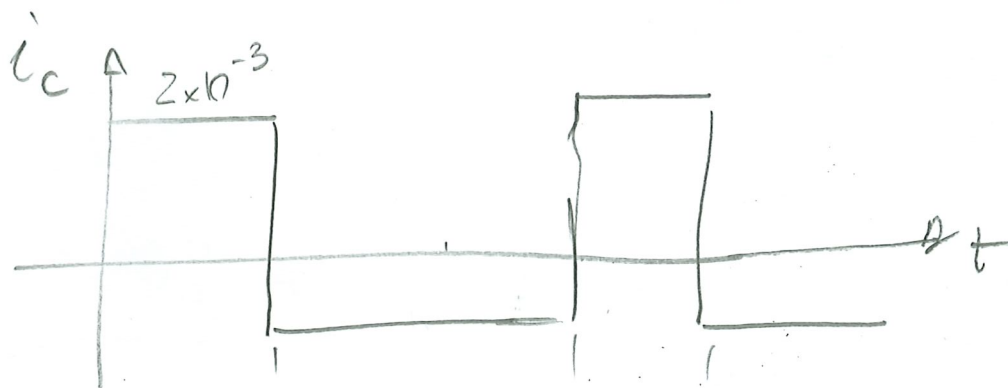

$$\underline{0 < t < 1} :$$

$$V_c = \frac{I}{C} \cdot t + V_c(0) = \frac{2 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-6}} \cdot t - 10$$

$$= \underline{20t - 10} \Rightarrow \text{À } t = 1s \Rightarrow \underline{V_c(1) = 20 - 10 = 10V}$$

$$\underline{1 < t < 3} :$$

On déplace l'axe des temps

$$t = 1s \Rightarrow \Delta t = 0s$$

$$\underline{V_c} = \frac{I}{C} \Delta t + V_c(0)$$

$$= \frac{-1 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-6}} \Delta t + 10 \quad \rightarrow V_c(1s)$$


$$= \underline{-10\Delta t + 10} \Rightarrow \text{À } \Delta t = 2s \Rightarrow \underline{V_c(\Delta t = 2) = -10V}$$

~~_____~~

6.7 c)

C.C.:
On enlève les C et on
calcule les tensions.

(3)

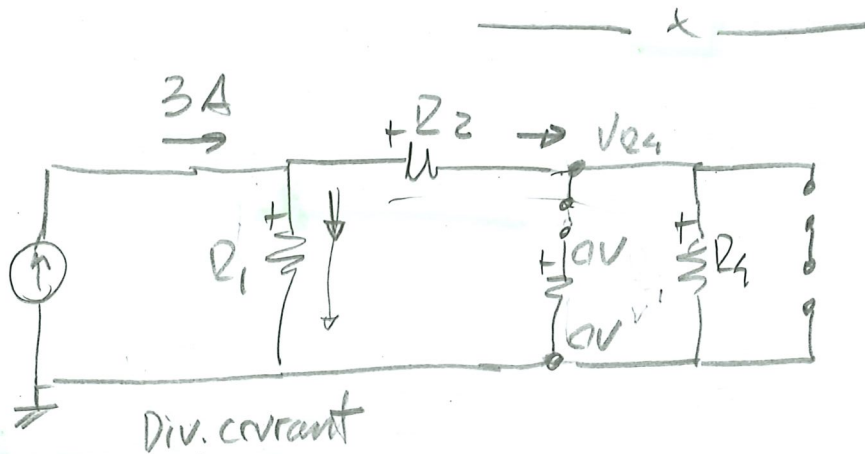

$$I_{R_1} = \frac{R_2 + R_4}{R_1 + R_2 + R_4} \times I_1 = \frac{12}{16} \cdot 3 = 2,25 A$$

$$I_{R_4} = I_{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_4} I_1 = \frac{4}{16} \cdot 3 = 0,75 A$$

$$\Rightarrow V_{R_4} = I_{R_4} \times R_4 = 0,75 \times 10 = \underline{7,5 V}$$

$$V_{C_1} = V_{R_4} \text{ (car } V_{R_3} = \underbrace{I_{R_3}}_0 \times R_3 = 0)$$

$$V_{C_1} = 7,5 V \quad Q_{C_1} = C_1 \cdot V_1 = 2 \times 10^{-6} \times 7,5 V$$


$$Q_{C_1} = 15 \mu C$$

$$E_{C_1} = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \underline{56,25 \mu J}$$

V_{C2} , V_{C3} ? $\rightarrow C_2, C_3$: connexion série

$$Q_{C2} = Q_{C3} = Q_{\text{eq}}$$
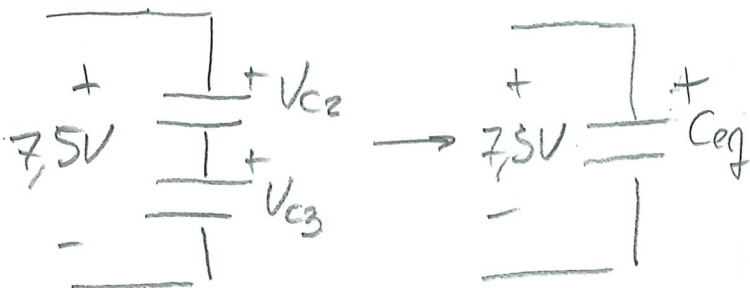
$$C_{\text{eq}} = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} = \frac{10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6}}{30 \times 10^{-6}}$$



$$= \underline{6,6 \mu\text{F}}$$

$$\Rightarrow Q = C_{\text{eq}} \cdot V = 6,6 \times 10^{-6} \times 7,5 = \underline{50 \mu\text{C}}$$

$$V_{C2} = \frac{Q}{C_2} = \frac{Q}{C_1} = \frac{50 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-6}} = \underline{5\text{V}}$$

$$V_{C3} = \frac{Q}{C_3} = \frac{50 \times 10^{-6}}{20 \times 10^{-6}} = \underline{2,5\text{V}}$$


$$E_{C2} = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} \times 5^2 = \underline{125 \mu\text{J}}$$

$$E_{C3} = \frac{1}{2} C_3 V_3^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \times 2,5^2 = \underline{62,5 \mu\text{J}}$$

— x —

6.8) Circuit RC

(4)

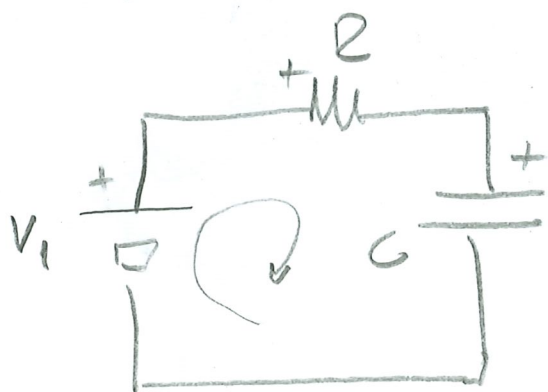

$$\text{LKT: } -V_1 + \underbrace{V_R}_{i_R \cdot R} + V_C = 0$$

$$i_R \cdot R$$

$$i_C$$

$$V_C + \underbrace{R \cdot i_C}_{C \cdot \dot{V}_C} = V_1$$

$$\Rightarrow \boxed{V_C + R \cdot C \cdot \dot{V}_C = V_1} \quad \underline{\text{Eq. diff. 1}^{\text{er}} \text{ ordre}}$$

$$\text{Solution: } V_C(t) = \underbrace{V_{C(\text{HOMOG})}(t)} + V_{C(\text{PARTIC})}(t)$$

$$\bullet \text{ Résultat de l'éq homogène: } V_C + RC \dot{V}_C = 0$$

$$\text{Proposition: } V_{C_H}(t) = A \cdot e^{\lambda t} \rightarrow \dot{V}_{C_H}(t) = A \cdot \lambda e^{\lambda t}$$

On a donc:

$$A e^{\lambda t} + RC \cdot A \lambda e^{\lambda t} = 0$$

$$\underbrace{A e^{\lambda t}}_{\neq 0} \underbrace{(1 + \lambda RC)}_{=0} = 0 \quad \rightarrow \text{eq caractéristique}$$

$$1 + \lambda RC = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = -\frac{1}{RC}}$$

Solution particulière?

Si entrée $V_1 = \text{constante} \Rightarrow \dot{V}_{Cp}(t) = K$

$$\Rightarrow \ddot{V}_{Cp} = 0$$

$$\underbrace{\dot{V}_{Cp}}_K + RC \underbrace{\ddot{V}_{Cp}}_0 = V_1$$

$$K + 0 = V_1 \Rightarrow \boxed{K = V_1}$$

Donc:

$$V_C = V_{CA} + V_{Cp} = A \cdot e^{-\frac{t}{RC}} + V_1$$

Pour calculer A , on doit se servir de la c.i:


$$V_C(0) = A \cdot \underbrace{e^{-\frac{0}{RC}}}_1 + V_1 = 0 \Rightarrow A = -V_1$$

$$\Rightarrow \boxed{V_C(t) = V_1 (1 - e^{-\frac{t}{RC}})}$$

6.7)

(5)

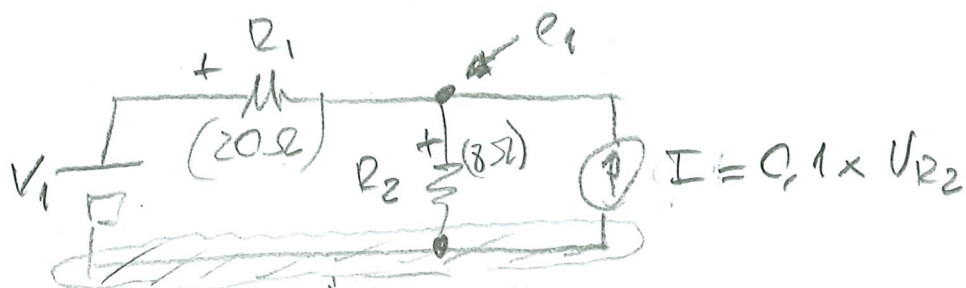1. Régime CC : on retire le condensateur et on calcule les tensions.



↳ Noeud de réf = 0V

Méthode noeuds sur e_1 :

$$\frac{V_1 - e_1}{R_1} - \frac{e_1}{R_2} + \underbrace{I}_{0.1 \times V_{R_2} = e_1} = 0$$

⇒


$$\frac{V_1 - e_1}{R_1} - \frac{e_1}{R_2} + 0.1 e_1 = 0$$

$$e_1 \left(-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + 0.1 \right) = -\frac{V_1}{R_1}$$

$$\boxed{e_1} = \frac{\frac{V_1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - 0.1} = \frac{\frac{24}{20}}{\frac{1}{20} + \frac{1}{8} - 0.1} = \underline{16V}$$

$$\Rightarrow \underline{V_{C1} = e_1 = 16V}$$
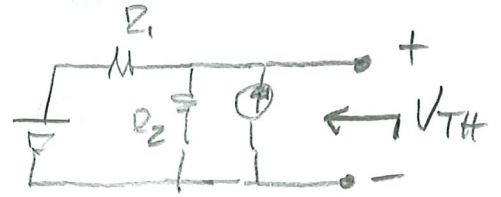
$$\underline{V_{TH} = V_{C1} = e_1 = 16V}$$



$$\underline{R_{TH}} ?$$

Il y a une source dépendante

$\Rightarrow$ On doit :



- 1) Neutraliser les sources indép (V_1)
- 2) On connecte une source de tension V_{test} et on calcule i_{test}

ou

On connecte une source de courant i_{test} et on calcule V_{test}

$$3) R = \frac{V_{test}}{i_{test}}$$

6

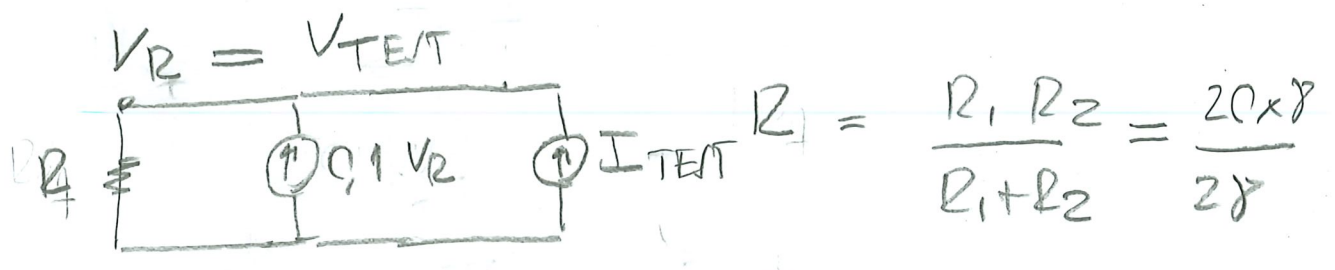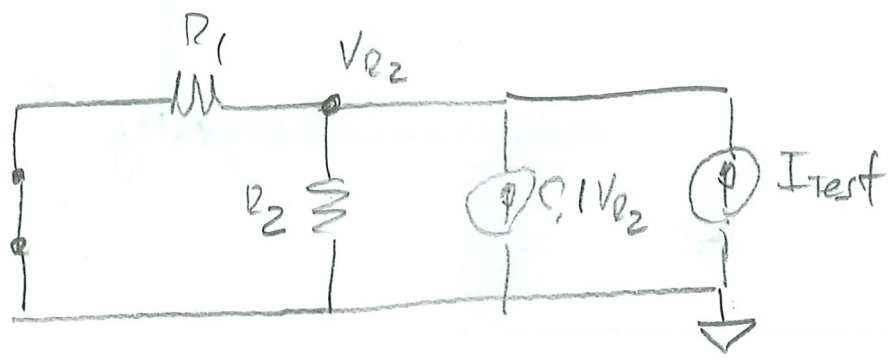

$$R_{THEV} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}}$$

L.K.C: $I_R = I_{TEST} + 0.1 \cdot \underbrace{V_2}_{=V_{TEST}}$

Loi d'Ohm sur R :


$$\underbrace{V_2}_{=V_{TEST}} = R \cdot I_R$$

$$V_{TEST} = R (I_{TEST} + 0.1 \cdot V_{TEST})$$

$$V_{TEST} (1 - 0.1R) = R I_{TEST}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}} = \frac{R}{1 - 0.1R} = R_{THEVENIN}$$
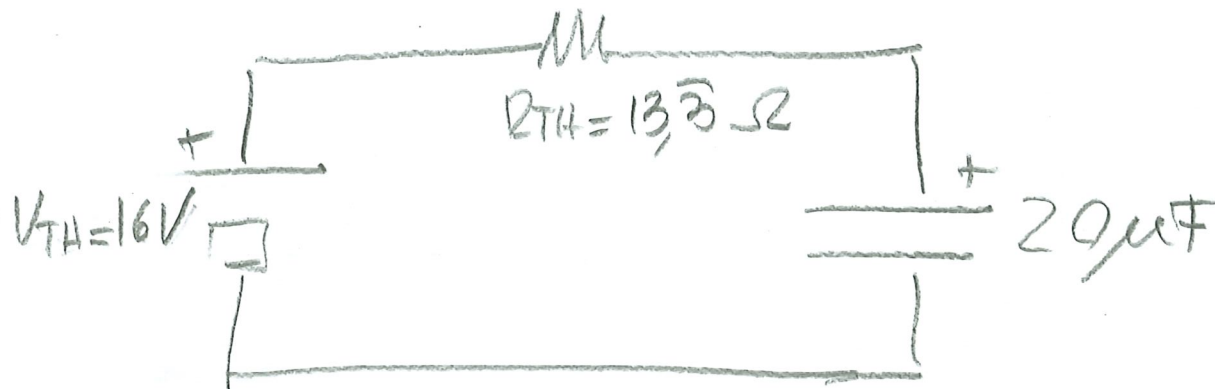
$$R_{TH} = \frac{\frac{20 \times 8}{28}}{1 - 0,1 \frac{20 \times 8}{28}} = 13,333 \Omega$$



$$\lambda = R_{TH} C = 266,6 \mu s$$

$$\Rightarrow V_c(t) = 16 \left(1 - e^{\frac{-t}{266,66 \times 10^{-6}}} \right) (V)$$