

Résumé:

CM #8 → Circuits AC (Partie II)

①


Evolution temporelle

Phasor

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi_v) \longrightarrow \bar{V} = V_m \angle \phi_v$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \phi_i) \longrightarrow \bar{I} = I_m \angle \phi_i$$

Ex:

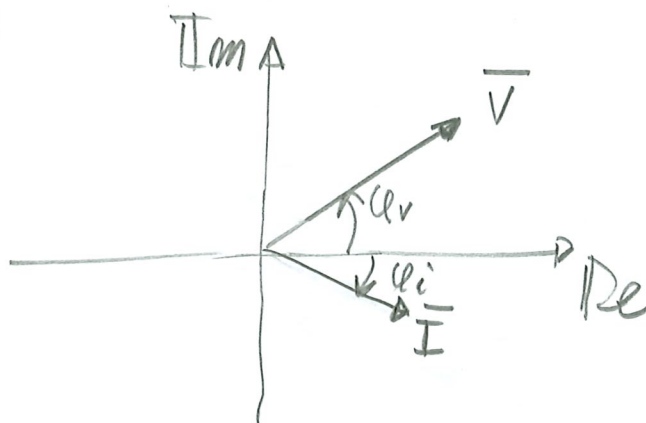

$v(t)$



$\bar{V}$

Phasor associé à $v(t)$

$\frac{dv}{dt}$



$\bar{V} \times (j\omega)$

Phasor associé à $\frac{dv}{dt}$

$\int v dt$



$\frac{\bar{V}}{j\omega}$

Phasor associé à $\int v dt$

— x —

Phasors pour les éléments : R , L et C :


Résistance :

$$v(t) = R \cdot i(t) \rightarrow \boxed{\bar{V} = R \cdot \bar{I}}$$

ou

$$\boxed{\bar{I} = \frac{\bar{V}}{R}}$$

Le courant et la tension sont en phase

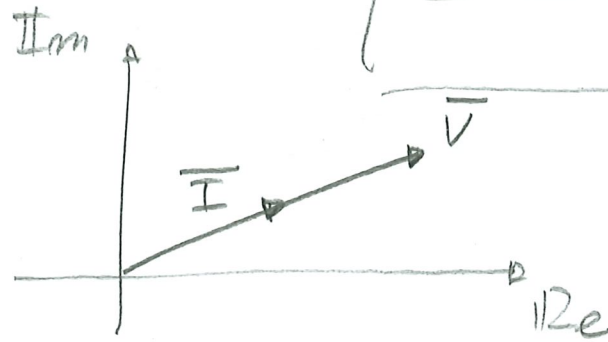

$$\text{Si } v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi) \Rightarrow i(t) = \frac{V_m}{R} \sin(\omega t + \phi)$$


— x —

Inductance :

$$v_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \rightarrow \bar{V}_L = L \cdot \bar{I}_L (j\omega)$$

$$\underbrace{\bar{V}_L}_{\text{Volt}} = \underbrace{(j\omega L)}_{\substack{\downarrow \\ \text{Ohm}(\Omega)}} \cdot \underbrace{\bar{I}_L}_{\text{Ampère}}$$

(2)

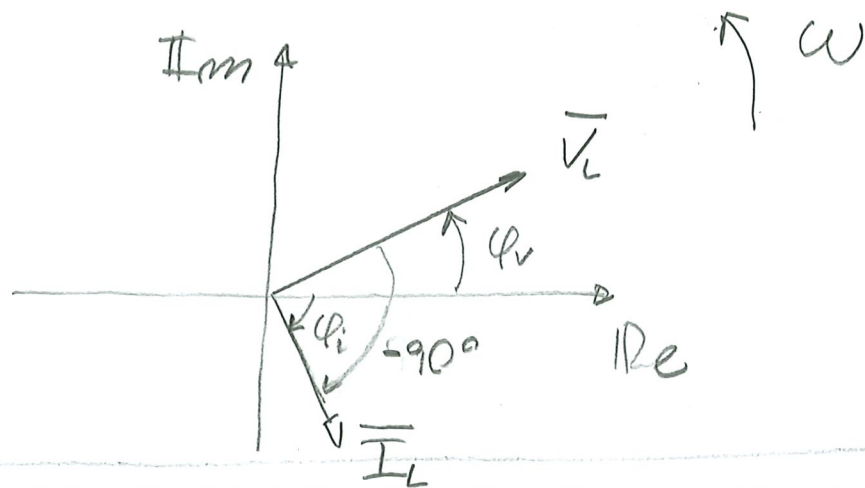


Sur une inductance, le courant est en
retard de 90° par rapport à la tension.

Condensateur :

$$i_c(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt} \rightarrow \vec{I}_c = C \cdot \vec{V}_c \cdot (j\omega)$$

↓
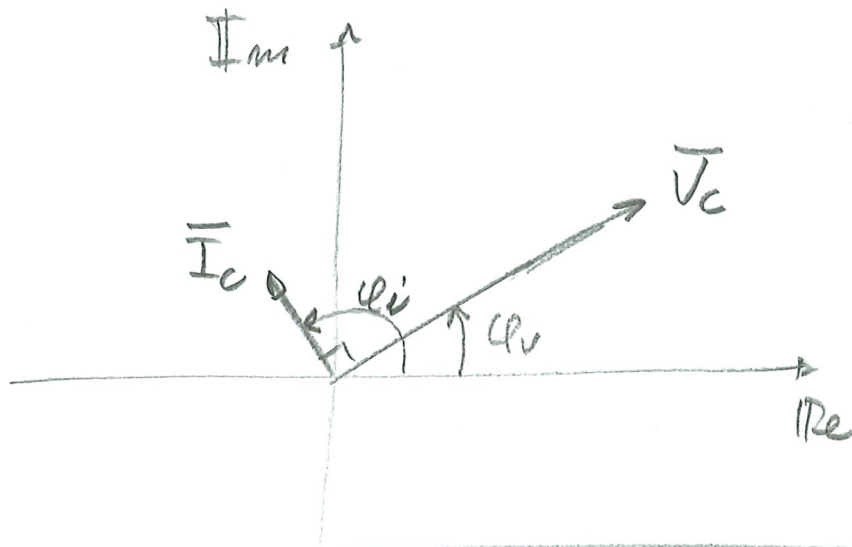
$$\underbrace{\vec{V}_c}_{\text{Volt}} = \left(\underbrace{\frac{1}{j\omega C}}_{\substack{\downarrow \\ \text{Ohm}(\Omega)}} \right) \underbrace{\vec{I}_c}_{\text{Ampère}}$$



Sur un condensateur, le courant est en avance de 90° par rapport à la tension

Résumé

	<u>Élément</u>	<u>Domaine du temps</u>	<u>Phasor</u>
	R	$V = R i$	$\bar{V} = R \bar{I}$
	L	$V = L \frac{di}{dt}$	$\bar{V} = j\omega L \cdot \bar{I}$
$\frac{+}{-}$ $\frac{1}{C}$	C	$i = C \frac{dv}{dt}$	$\bar{V} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \bar{I}$

Impédance complexe Z

(3)

Définition :

$$Z = \frac{\bar{V}}{\bar{I}}$$

Rapport entre le phasor tension et le phasor courant, mesuré en Ω .

Nombre complexe !

$$Z = R + jX$$

Résistance

$$R \geq 0$$

Réactance
(sans la "j")

$$X > 0 \text{ ou } X < 0$$

impédance "capacitive"

impédance "inductive"

$$Z = R + jX = |Z| \angle \theta$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\theta = \arctg\left(\frac{X}{R}\right)$$

Voir résumé
d'impédance !

3*


Impedance



$$Z = R + j0 = R \angle 0^\circ$$


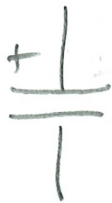
$$Z = 0 + j\omega L = \omega L \angle +90^\circ$$



$$Z = 0 - \frac{j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ$$

Il est parfois commode de travailler avec
l'inverse de $Z \Rightarrow$ Admittance

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{I}{V}$$

$$Y = \underbrace{G} + j \underbrace{B}$$

→ Susceptance (Siemens = $\frac{1}{\Omega}$)
→ Conductance (Siemens = $\frac{1}{\Omega}$)


$$G + jB = \frac{1}{R + jX} \cdot \frac{R + jX}{R + jX}$$

Transformations:

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2} \quad , \quad B = \frac{-X}{R^2 + X^2}$$

Application:

(4)

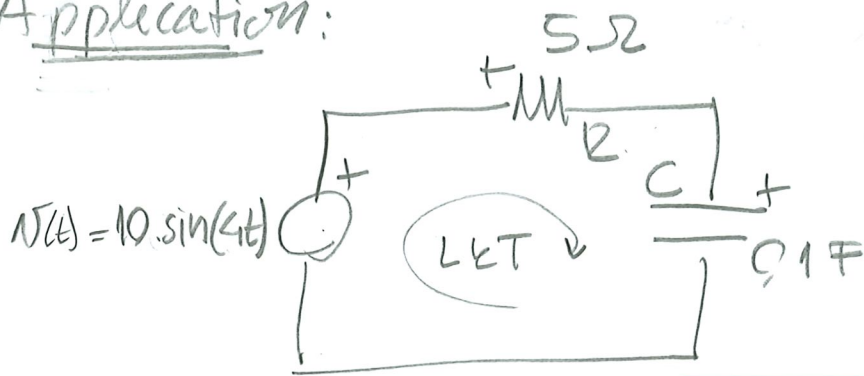


Calculer $i(t)$

Lois de Kirchhoff avec des phasors :

$$\text{LKT: } v_1(t) + v_2(t) + \dots + v_m(t) = 0 \iff \bar{V}_1 + \bar{V}_2 + \dots + \bar{V}_m = \underbrace{0}_{0+j0}$$

$$\text{LKC: } i_1(t) + i_2(t) + \dots + i_m(t) = 0 \iff \bar{I}_1 + \bar{I}_2 + \dots + \bar{I}_m = \underbrace{0}_{0+j0}$$

Donc:

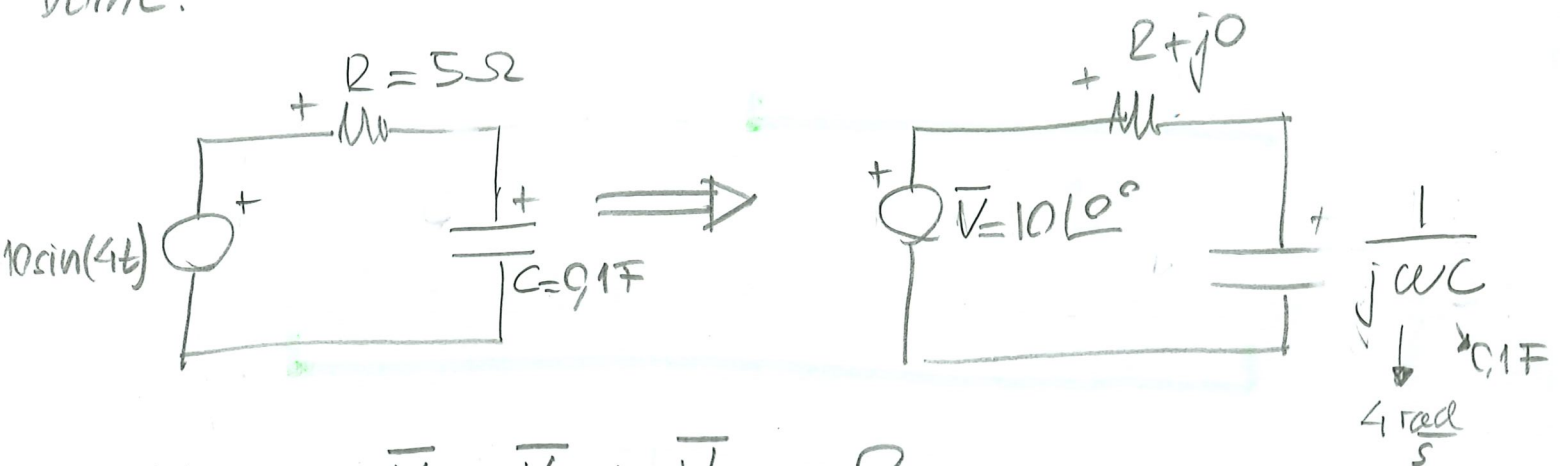

$$\Rightarrow \text{LKT: } -\bar{V} + \underbrace{\bar{V}_R}_{\underbrace{Z_R \cdot \bar{I}}_{R}} + \underbrace{\bar{V}_C}_{\underbrace{Z_C \cdot \bar{V}}_{\frac{1}{j\omega C}}} = 0$$

Domc

$$\overline{I} \cdot R + \frac{\overline{I}}{j\omega C} = \overline{V}$$

$$\overline{I} \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) = \overline{V}$$

$$\Rightarrow \underline{\overline{I}} = \frac{\overline{V}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\overline{V}}{R - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{10 \angle 0^\circ}{5 - j2,5}$$

$$= \frac{10 \angle 0^\circ}{\sqrt{5^2 + 2,5^2} \angle \arctan\left(\frac{-2,5}{5}\right)} = \frac{10 \angle 0^\circ}{5,59 \angle -26,57^\circ}$$

$$= \underline{1,78 \angle 26,57^\circ \text{ A}}$$

$$\Rightarrow \underline{i(t) = 1,78 \cdot \sin(4t + 26,57^\circ)}$$

— x —

$v_C(t)$?, $v_R(t)$?

$$\overline{V}_C = \overline{I} \cdot Z_C = \overline{I} \times \frac{1}{j\omega C} = \overline{I} \cdot (0 - j\frac{1}{\omega C})$$


$$= \overline{I} \times \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ = 1,78 \angle 26,57^\circ \times 2,5 \angle -90^\circ$$



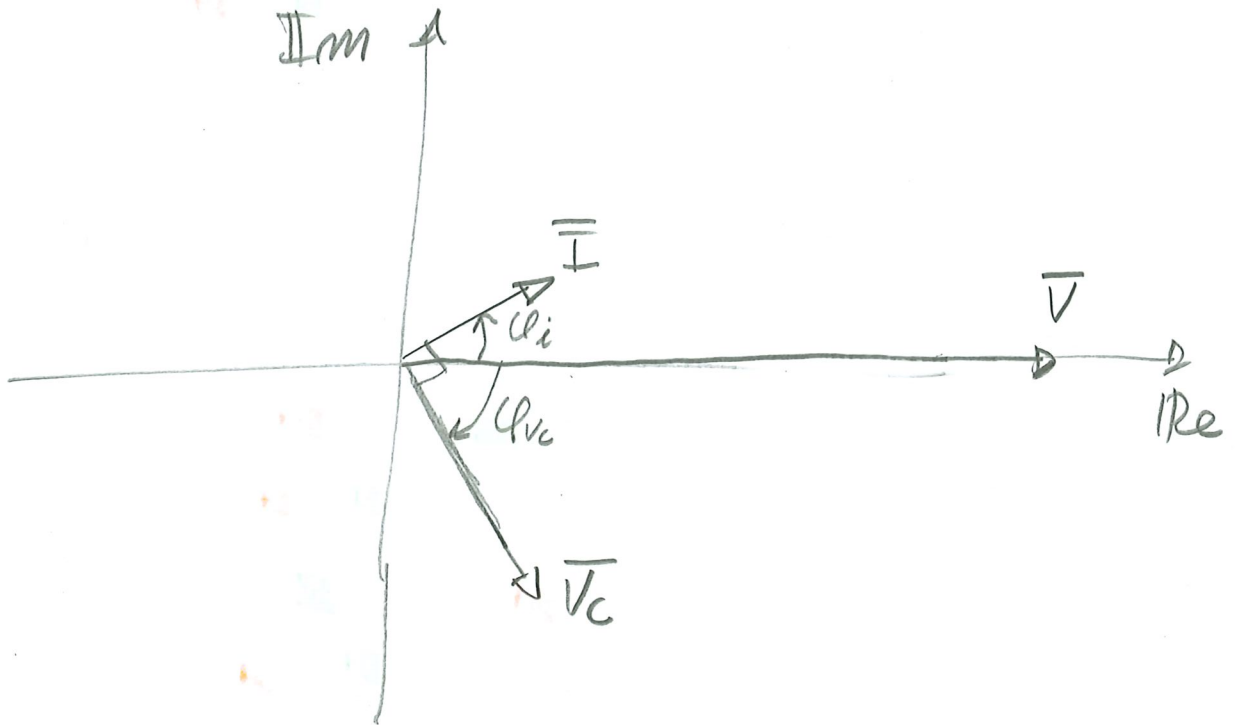(5)


$$\underline{\bar{V}}_C = (1,78 \times 2,5) \angle 26,57 + (-90^\circ) = \underline{4,45 \angle -63,43}$$

$$\Rightarrow \underline{V}_C(t) = 4,45 \cdot \sin(4t - 63,43^\circ)$$




Association d'impédances

Série:

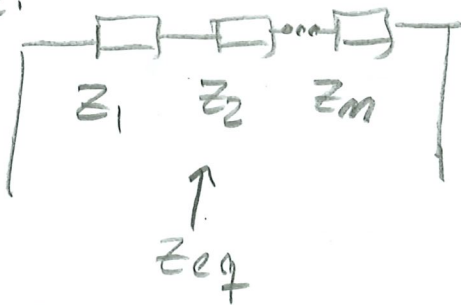


$$\Rightarrow \underline{Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_m}$$

Parallèle:

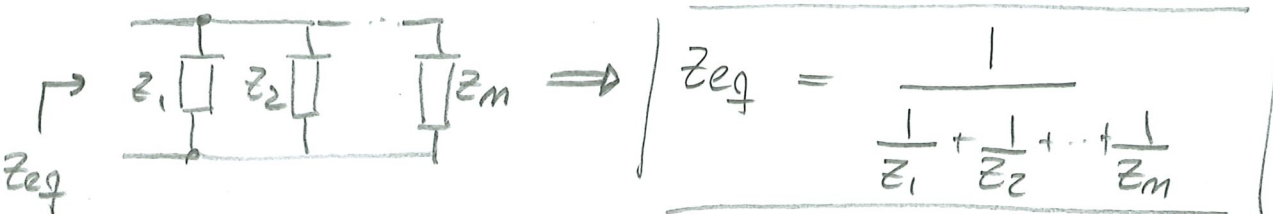

$$\Rightarrow \underline{Z_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_m}}}$$


Diviseur de tension :

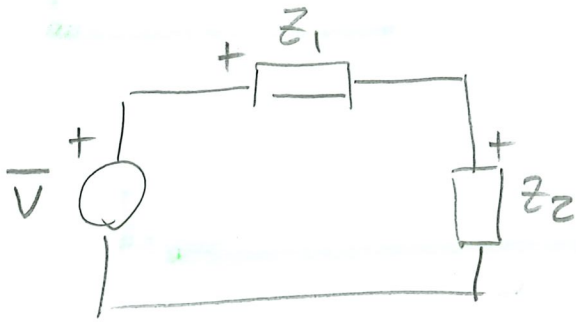

$$\bar{V}_1 = \frac{z_1}{z_1 + z_2} \cdot \bar{V}$$

$$\bar{V}_2 = \frac{z_2}{z_1 + z_2} \cdot \bar{V}$$

Diviseur de courant :

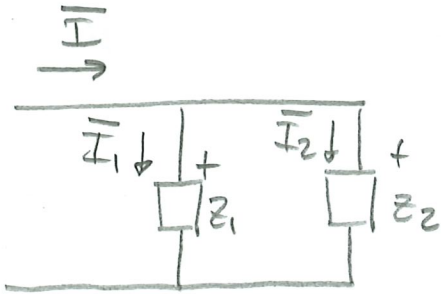


$$\bar{I}_1 = \frac{z_2}{z_1 + z_2} \cdot \bar{I}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{z_1}{z_1 + z_2} \cdot \bar{I}$$

— x —

Ex

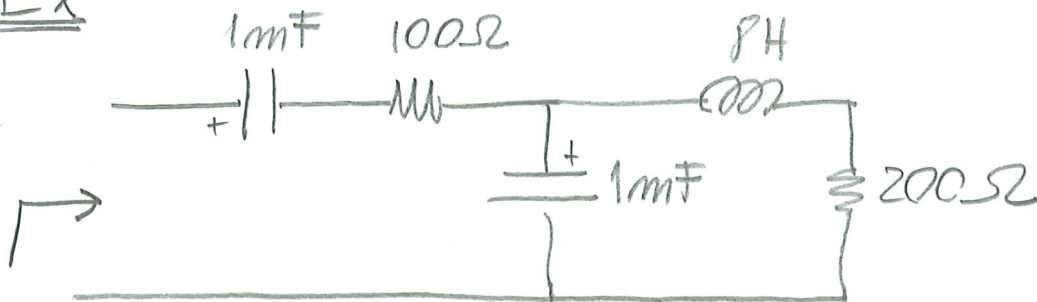

Calculer Z_{eq} (Réponse: $(149,52 - j195)\Omega$)